

Piano Digital

Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales
GRUPO H

Elena Del Río Galera Alicia Gordo Azabal Andrea López Recio Yolanda Lillo Mata

ÁREADETECNOLOGÍAELECTRÓNICA-URJC

LINK DIRECTO A SIMULACION EN TINKERCAD:


https://www.tinkercad.com/things/kDsqcHz4RDt-pianobfull/editel?sharecode=zIRPYdzufXDsO39uKyPSXu4u868Bg 4utdunvM1YrQc=

- Código en Arduino de nuestro piano B


```
#define NOTE_DO 262
                           //Definimos la frecuencia de la nota DO.
#define NOTE_RE 294
                           //Definimos la frecuencia de la nota RE.
#define NOTE MI 330
                           //Definimos la frecuencia de la nota MI.
#define NOTE FA 349
                           //Definimos la frecuencia de la nota FA.
#define NOTE SOL 392
                           //Definimos la frecuencia de la nota SOL.
#define NOTE LA 440
                           //Definimos la frecuencia de la nota RE.
#define NOTE SI 493
                           //Definimos la frecuencia de la nota SI.
#define ACTIVATED LOW
                           //Definimos si el botón esta activado.
const int PIEZO = A0;
                           //Definimos donde se encuenta el piezo.
                           //Definimos donde se encuentra el led.
const int LED = 9;
const int BUTTON DO = 3;
                           //Definimos donde se encuentra el botón DO.
const int BUTTON RE= 4;
                           //Definimos donde se encuentra el botón RE.
                           //Definimos donde se encuentra el botón MI.
const int BUTTON MI= 5;
const int BUTTON FA= 6;
                           //Definimos donde se encuentra el botón FA.
const int BUTTON SOL= 10; //Definimos donde se encuentra el botón SOL.
const int BUTTON LA= 11; //Definimos donde se encuentra el botón LA.
const int BUTTON SI= 12;
                           //Definimos donde se encuentra el botón SI.
void setup()
{
 pinMode(LED, OUTPUT);
                                  //Definimos el led como salida.
 pinMode(BUTTON DO, INPUT);
                                  //Definimos el botón DO como entrada.
 digitalWrite(BUTTON DO,HIGH);
                                  //El botón DO está activo, podemos pulsarlo.
 pinMode(BUTTON RE, INPUT);
                                  //Definimos el botón RE como entrada.
 digitalWrite(BUTTON RE,HIGH);
                                  //El botón RE está activo, podemos pulsarlo.
 pinMode(BUTTON_MI, INPUT);
                                  //Definimos el botón MI como entrada.
 digitalWrite(BUTTON MI,HIGH);
                                  //El botón MI está activo, podemos pulsarlo.
 pinMode(BUTTON FA, INPUT);
                                  //Definimos el botón FA como entrada.
 digitalWrite(BUTTON_FA,HIGH);
                                  //El botón FA está activo, podemos pulsarlo.
 pinMode(BUTTON SOL, INPUT);
                                  //Definimos el botón SOL como entrada.
 digitalWrite(BUTTON SOL,HIGH); //El botón SOL está activo, podemos pulsarlo.
 pinMode(BUTTON_LA, INPUT);
                                  //Definimos el botón LA como entrada.
 digitalWrite(BUTTON LA,HIGH);
                                  //El botón LA está activo, podemos pulsarlo.
 pinMode(BUTTON_SI, INPUT);
                                  //Definimos el botón SI como entrada.
 digitalWrite(BUTTON_SI,HIGH);
                                  //El botón SI está activo, podemos pulsarlo.
 digitalWrite(LED,LOW);
                                  //El led aparece apagado al principio.
}
```

```
void loop()
{
 if(digitalRead(BUTTON_DO) == HIGH) //Si el botón DO está activado
  tone(PIEZO,NOTE_DO); //Suena DO
  digitalWrite(LED,HIGH); //Se enciende el LED.
 else if(digitalRead(BUTTON_RE) == HIGH)
  tone(PIEZO,NOTE_RE);
  digitalWrite(LED,HIGH);
 else if(digitalRead(BUTTON_MI) == HIGH)
  tone(PIEZO,NOTE_MI);
  digitalWrite(LED,HIGH);
 else if(digitalRead(BUTTON_FA) == HIGH)
  tone(PIEZO,NOTE_FA);
  digitalWrite(LED,HIGH);
 else if(digitalRead(BUTTON_SOL) == HIGH)
  tone(PIEZO,NOTE_SOL);
  digitalWrite(LED,HIGH);
 else if(digitalRead(BUTTON_LA) == HIGH)
  tone(PIEZO,NOTE LA);
  digitalWrite(LED,HIGH);
 else if(digitalRead(BUTTON_SI) == HIGH)
  tone(PIEZO,NOTE SI);
  digitalWrite(LED,HIGH);
 }
 else{
                    //Si no hay ningún caso anterior.
 noTone(PIEZO);
                   //No suena nada.
 digitalWrite(LED,LOW);
                         //El LED está apagado.
 }
}
```

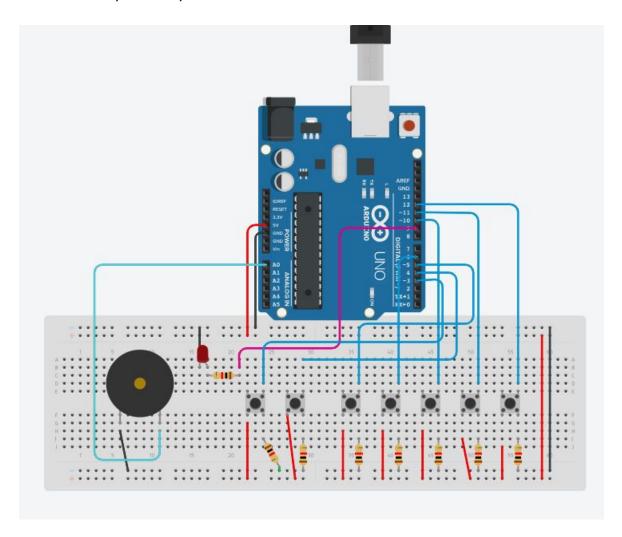A continuación añadimos imagen de la simulación en tinkercad, hemos añadido dos notas más, es decir, va desde DO hasta SI.



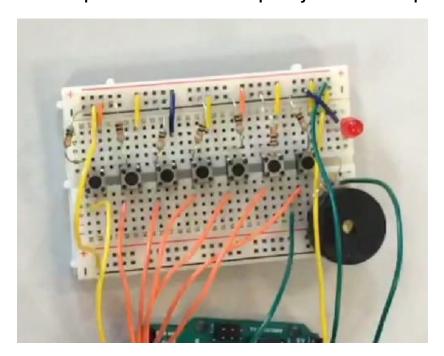También hemos probado este circuito en placa y enseñado a la profesora:



Además hemos añadido en el zip un video probando una canción popular "Pinocho fue a pescar" con nuestro piano.